

Computação Digital

Trabalho Final

Felipe Calliari
<calliari@puc-rio.br>

Sumário

Sumário	1
1 Objetivo	2
2 Arquitetura (ISA)	2
2.1 Componentes	2
2.1.1 Formato das Instruções	2
2.2 Tabela de Instruções	3
2.3 ALU	4
2.3.1 Flags da ALU	4
2.4 Stack Pointer	4
3 Instruções	4
3.1 Interface com Usuário	5
4 Entrega e Avaliação	6
4.1 Conteúdo do Relatório	6
4.2 Apresentação	6
4.3 Entrega	6

1 Objetivo

O objetivo deste projeto é consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Computação Digital por meio da criação de um processador (CPU) implementado em FPGA. O sistema deverá ser capaz de executar um conjunto predeterminado de instruções utilizando memória RAM estática, ALU, e interface de entrada/saída (LEDs e LCD).

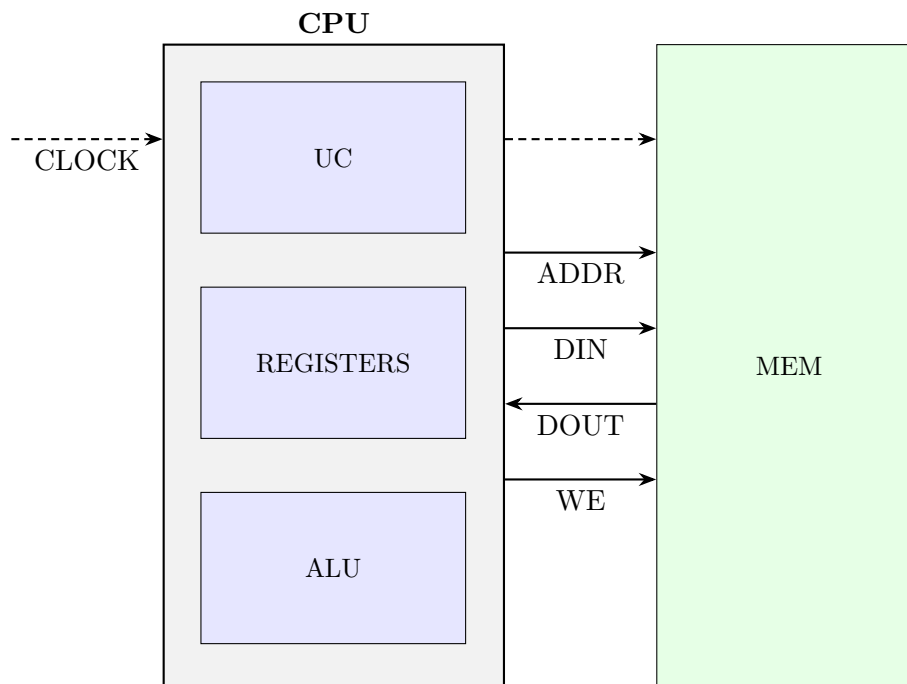


Figura 1.1: Exemplo de diagrama de blocos.

2 Arquitetura (ISA)

2.1 Componentes

O processador deverá conter:

- 4 registradores de propósito geral: **regA**, **regB**, **regC**, **regD**
- Registradores especiais: **IR**, **PC**, **SP**, **MBR**, **MAR**
- Memória RAM com 256 posições de 8 bits
- ALU assíncrona com suporte a operações aritméticas e lógicas
- Unidade de Controle (UC) com máquina de estados (implementa os ciclos *fetch*, *decode*, *execute* e *write* da CPU)

2.1.1 Formato das Instruções

Cada instrução ocupa 1 byte (8 bits). Algumas instruções requerem um byte adicional para endereço imediato. A decodificação deve identificar o tipo da instrução e atuar conforme os ciclos: *fetch*, *decode*, *execute* e *write*.

2.2 Tabela de Instruções


	Assembly	Opcode	Descrição
aritmético	add Rx, Ry	0000 Rx Ry	$Rx \leftarrow Rx + Ry$; $PC \leftarrow PC + 1$
	sub Rx, Ry	0001 Rx Ry	$Rx \leftarrow Rx - Ry$; $PC \leftarrow PC + 1$
	inc Rx	0010 Rx 00	$Rx \leftarrow Rx + 1$; $PC \leftarrow PC + 1$
	dec Rx	0010 Rx 01	$Rx \leftarrow Rx - 1$; $PC \leftarrow PC + 1$
		0010 Rx 10	–
		0010 Rx 11	–
lógico	and Rx, Ry	0011 Rx Ry	$Rx \leftarrow Rx \& Ry$; $PC \leftarrow PC + 1$
	or Rx, Ry	0100 Rx Ry	$Rx \leftarrow Rx \mid Ry$; $PC \leftarrow PC + 1$
	not Rx	0101 Rx 00	$Rx \leftarrow \sim Rx$; $PC \leftarrow PC + 1$
	xor Rx, Ry	0110 Rx Ry	$Rx \leftarrow Rx \wedge Ry$; $PC \leftarrow PC + 1$
	rol Rx	0111 Rx 00	$Rx \leftarrow Rx[6 \rightarrow 0] Rx[7]$; $PC \leftarrow PC + 1$
	ror Rx	0111 Rx 01	$Rx \leftarrow Rx[0] Rx[7 \rightarrow 1]$; $PC \leftarrow PC + 1$
	lsl Rx	0111 Rx 10	$Rx \leftarrow Rx[6 \rightarrow 0] 0$; $PC \leftarrow PC + 1$
	lsr Rx	0111 Rx 11	$Rx \leftarrow 0 Rx[7 \rightarrow 1]$; $PC \leftarrow PC + 1$
memória	push Rx	1000 Rx 00	$MEM[SP] \leftarrow Rx$; $PC \leftarrow PC + 1$; $SP \leftarrow SP - 1$
	pop Rx	1000 Rx 01	$Rx \leftarrow MEM[SP+1]$; $PC \leftarrow PC + 1$; $SP \leftarrow SP + 1$
	st Rx, ADDR	1000 Rx 10	$MEM[ADDR] \leftarrow Rx$; $PC \leftarrow PC + 2$
	ld Rx, ADDR	1000 Rx 11	$Rx \leftarrow MEM[ADDR]$; $PC \leftarrow PC + 2$
	ldr Rx, [Ry]	1001 Rx Ry	$Rx \leftarrow MEM[Ry]$; $PC \leftarrow PC + 1$
	str Rx, [Ry]	1010 Rx Ry	$MEM[Ry] \leftarrow Rx$; $PC \leftarrow PC + 1$
	mov Rx, Ry	1011 Rx Ry	$Rx \leftarrow Ry$; $PC \leftarrow PC + 1$
saltos	jmp ADDR	1100 00 00	$PC \leftarrow MEM[ADDR]$
	jmpR Rx	1100 Rx 01	$PC \leftarrow Rx$
	bz Rx	1100 Rx 10	if zero: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	bnz Rx	1100 Rx 11	if not-zero: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	bcs Rx	1101 Rx 00	if carry: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	bcc Rx	1101 Rx 01	if not-carry: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	beq Rx	1101 Rx 10	if equal: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	bneq Rx	1101 Rx 11	if not-equal: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	bgt Rx	1110 Rx 00	if greater: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	blt Rx	1110 Rx 01	if smaller: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	bneg Rx	1110 Rx 10	if negative: $PC \leftarrow Rx$ else: $PC \leftarrow PC + 1$
	nop	1111 00 00	Nenhuma operação; $PC \leftarrow PC + 1$
	halt	1111 11 11	Fim do programa; $PC \leftarrow PC$

Onde, Rx e Ry podem ser quaisquer registradores **A**, **B**, **C** ou **D**. As operações **st**, **ld** e **jmp** usam **ADDR** que é o endereço armazenado no byte seguinte (em **pc+1**), ou seja, existe uma leitura adicional de memória. Por isso, ao final dessas instruções **pc** é incrementado duas vezes (**pc+2**).

 2.3 ALU

A ALU é uma “unidade lógica e aritmética” é um circuito digital assíncrono que realiza operações como soma, subtração e operações aritméticas. A ALU deve receber as entradas ALU_A, ALU_B e CMD para realizar determinada operação apenas quando o Opcode for uma instrução de operações lógicas e aritméticas.

Como a ALU é assíncrona, ela não recebe o sinal de “clock”. Portanto, a ALU só é responsável por realizar o que foi pedido e a UC é responsável por salvar: o resultado da operação no devido registrador e as flags em Flip-Flops dentro da própria UC (Unidade de Controle) após as instruções da ALU (add, sub, and, etc), isto é, ao final da operação no ciclo de “execute”.



Nota: Nossa ALU só sabe realizar soma e subtração com valores *unsigned*! Não existem Opcodes para operações com *signed*, cabe ao programador saber que tipo de dado foi utilizado e interpretá-lo de forma adequada.


2.3.1 Flags da ALU

A ALU deverá ter as seguintes *flags*:

- **ZERO:** Resultado == 0
- **NEGATIVE:** Bit mais significativo do resultado é 1
- **OVERFLOW:** Overflow ou underflow (**carry**)
- **EQUAL:** A == B
- **GREATER:** A > B
- **SMALLER:** A < B

 2.4 Stack Pointer


O registrador SP é o registrador de “stack pointer”, ou seja, é o ponteiro para uma pilha. A cada vez que colocamos algo na pilha (**PUSH**), o “stack pointer” é decrementado! E, cada vez que tiramos algo da pilha (**PULL**), o “stack pointer” é incrementado. Antes de utilizarmos o SP, devemos inicializá-lo! Geralmente, o “stack pointer” é inicializado com o maior valor de memória. No nosso caso seria 255, mas esta posição já está reservada para uso de I/O. Portanto, vocês devem inicializar o “SP” como 254 dentro da UC.



3 Instruções


1. O processador deverá ser capaz de executar as instruções do programa, armazenadas na RAM, assim que o sinal de "reset" for desativado.
2. Idealmente, a implementação deve considerar as etapas *fetch*, *decode*, *execute* e *write*. Caso ache necessário implementar mais uma etapa de decodificação implemente: *fetch*, *decode1*, *decode2*, *execute* e *write*.

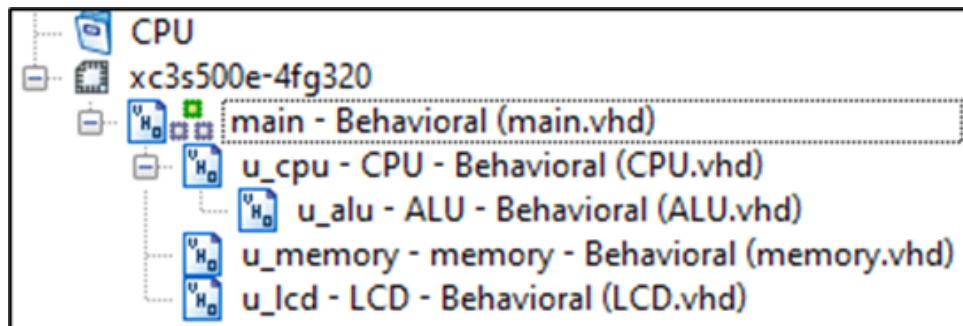3. Todos os sinais da ALU são assíncronos.
4. Inicialização do SP obrigatória (254).
5. Reduza o clock da CPU para que cada instrução executada possa ser visualizada. As instruções devem ser visivelmente executadas em ~ 2 segundos para que seja possível acompanhar o passo-a-passo das transições.
6. O clock do LCD é o clock da FPGA (50 MHz).
7. Faça um código bem estruturado, com componentes instanciados, comentários, etc. Por exemplo:



 3.1 Interface com Usuário

- Os LEDs devem refletir as flags, armazenadas nos FFs da UC, da última operação lógica/aritmética (ALU).
- O display LCD deve mostrar:
 - Linha 1: nome da instrução atual (*assembly*)
 - Linha 2: valor da posição 255 da memória



4 Entrega e Avaliação

4.1 Conteúdo do Relatório

- Relatório em PDF com ao menos 15 páginas
 - Diagrama do caminho de dados
 - Descrição detalhada do funcionamento de cada unidade
 - Máquina de estados da UC
 - Código Assembly comentado para teste (ex.: Fibonacci)
 - Explicação dos testes, funcionamento do display e LEDs
- Em arquivo “zip”:
 - Código VHDL completo
 - Arquivo de constraints
 - Testbench pronto para simulação

4.2 Apresentação

Durante a apresentação, será solicitado:

- Execução de um programa demonstrativo na CPU
- Tabela com passo a passo das instruções

Nota: O professor poderá fornecer um programa surpresa a ser carregado na RAM.

4.3 Entrega

Este trabalho deve ser realizado **individualmente** ou em **duplas**. O relatório deve ser entregue no formato PDF, junto com a pasta do projeto e as bibliotecas (se houver) em um **arquivo ZIP** até a data de entrega pelo **Moodle**. Como parte da entrega do relatório, tire fotos e/ou faça um vídeo da implementação do projeto e poste no YouTube como “*não listado*”, se preferirem. Antes de zipar o projeto apague os arquivos de simulação, relatórios, etc. Para isto, acesse:

- *Project → Cleanup Project Files...*
- *Project → Archive...*

